
 


Questão 1

A)

 

B)



CS Digitalizado com CamScanner

Questão 2

```
q2.v
1 module q2
2     (output wire Z,
3      input wire A, B, C, D);
4
5     wire E;
6     wire F;
7
8     assign #10 E = (A & B & C) | D;
9     assign #10 F = (A ~& (B ~| C));
10    assign #7 Z = E^~F;
11
12 endmodule
```

Questão 3

A)

```
q3_tetraA.v
1 module MUX_4_to_1
2     (output wire F,
3      input wire A, B, C, D);
4
5     assign #10 F = (C == 0 && D == 0) ? ~A :
6                   (C == 0 && D == 1) ? B :
7                   (C == 1 && D == 0) ? ~B :
8                   (C == 1 && D == 1) ? 0 :
9                   1'bX;
10 endmodule
```

B)

```
q3_letraB.v
1 module MUX_4_to_1_IF_ELSE
2     (output reg F,
3      input wire A, B, C, D);
4
5     always @ (A, B, C, D)
6     begin
7         if (C == 0 && D == 0)
8             #10 F = ~A;
9         else if (C == 0 && D == 1)
10            #10 F = B;
11        else if (C == 1 && D == 0)
12            #10 F = ~B;
13        else if (C == 1 && D == 1)
14            #10 F = 1'b0;
15        else
16            #10 F = 1'bX;
17    end
18
19 endmodule
```

Questão 4


A)

```
q4_letraA_modulo1.v
1 module module_1
2     (output reg A,
3      input wire B1, B2, B3,
4      input wire [2:0] C);
5
6     always @ (A, B1, B2, B3, C)
7     begin
8         if (C == 1)
9             A = B1;
10        else if (C == 2)
11            A = B2;
12        else if (C == 3)
13            A = B3;
14        else
15            A = 1'b0;
16    end
17
18 endmodule
```

```
q4_letraA_modulo2.v
1 module module_2
2     (output reg A,
3      input wire B1, B2, B3,
4      input wire [2:0] C);
5
6     always @ (B1, B2, B3, C)
7     begin
8         case ( {C} )
9             1 : A = B1;
10            2 : A = B2;
11            3 : A = B3;
12            default : A = 1'b0;
13        endcase
14    end
15
16 endmodule
```

B)

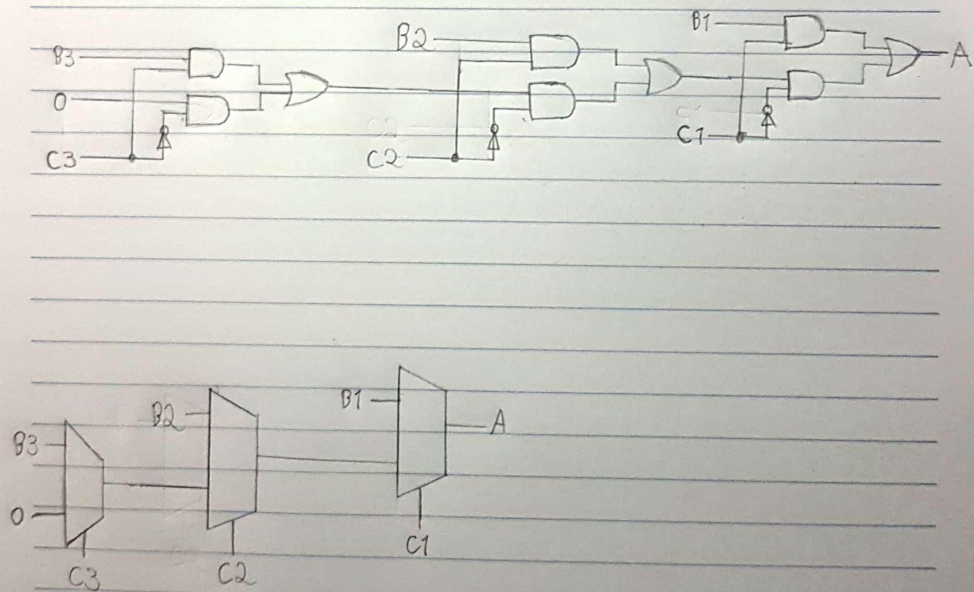
4) b) A saída A é dada a partir de 3 MUX 2-para-1 em cascata.




CS Digitalizado com CamScanner

Questão 5

A)

 

B)

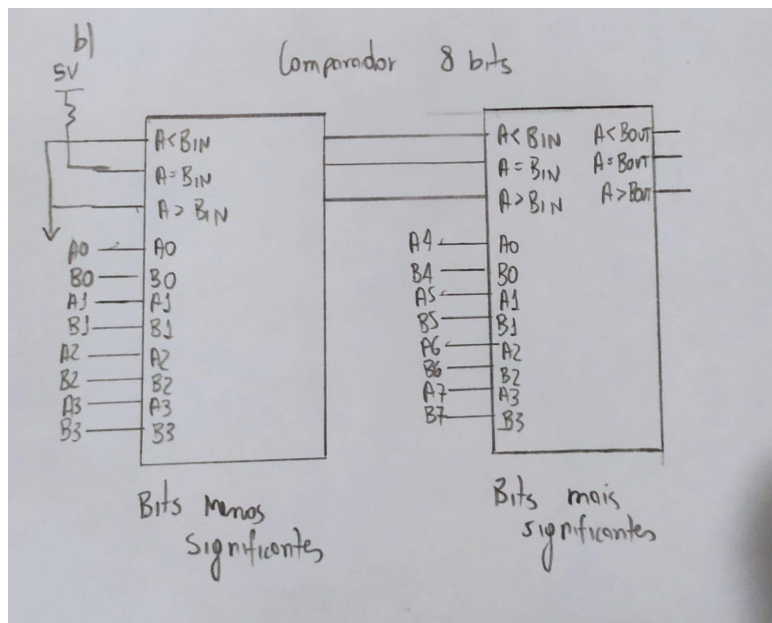

C)

```

q5_letraC.v
1  module comparador_4_bits
2      (output wire G, E, L,
3       input wire [3:0] A, B);
4
5      assign G = (A > B);
6      assign E = (A == B);
7      assign L = (A < B);
8  endmodule

```

D)

```

q5_letraD.v
1  `include "q5_letraC.v"
2  module comparador_8_bits
3      (output wire G, L, E,
4       input wire [7:0] A, B);
5
6      wire [3:0] a1, a2, b1, b2;
7      wire E1, E2, G1, G2, L1, L2;
8
9      assign a1 = {A[3:0]};
10     assign a2 = {A[7:4]};
11     assign b1 = {B[3:0]};
12     assign b2 = {B[7:4]};
13
14     comparador_4_bits LSB(G1, E1, L1, a1, b1);
15     comparador_4_bits MSB(G2, E2, L2, a2, b2);
16
17     assign E = (E1 && E2);
18     assign L = (L2 || (L1 && E2));
19     assign G = (~L && ~E);
20 endmodule

```

E)

```
q5_letraE_tb.v
1  `timescale 1ns/1ps
2  `include "q5_letraD.v"
3
4  module comparador_8_bits_tb();
5
6      reg [7:0] A_TB, B_TB;
7      wire G_TB, E_TB, L_TB;
8
9      comparador_8_bits UUT(.A(A_TB), .B(B_TB), .G(G_TB), .L(L_TB), .E(E_TB));
10
11      initial
12      begin
13          $dumpfile("q5_letraE_tb.vcd");
14          $dumpvars(0,comparador_8_bits_tb);
15
16          A_TB=8'b01000000; B_TB=8'b01000000;
17          #10 A_TB=8'b01000001; B_TB=8'b01000000;
18          #10 A_TB=8'b01000000; B_TB=8'b01000001;
19          #10;
20      end
21  endmodule
```

